

Esercizio

Dimostrare, mediante passaggi algebrici, che:

$$A\overline{B} + \overline{A}B + AB = A + B$$

Implementare inoltre la tabella di verità della funzione booleana tramite un multiplexer.